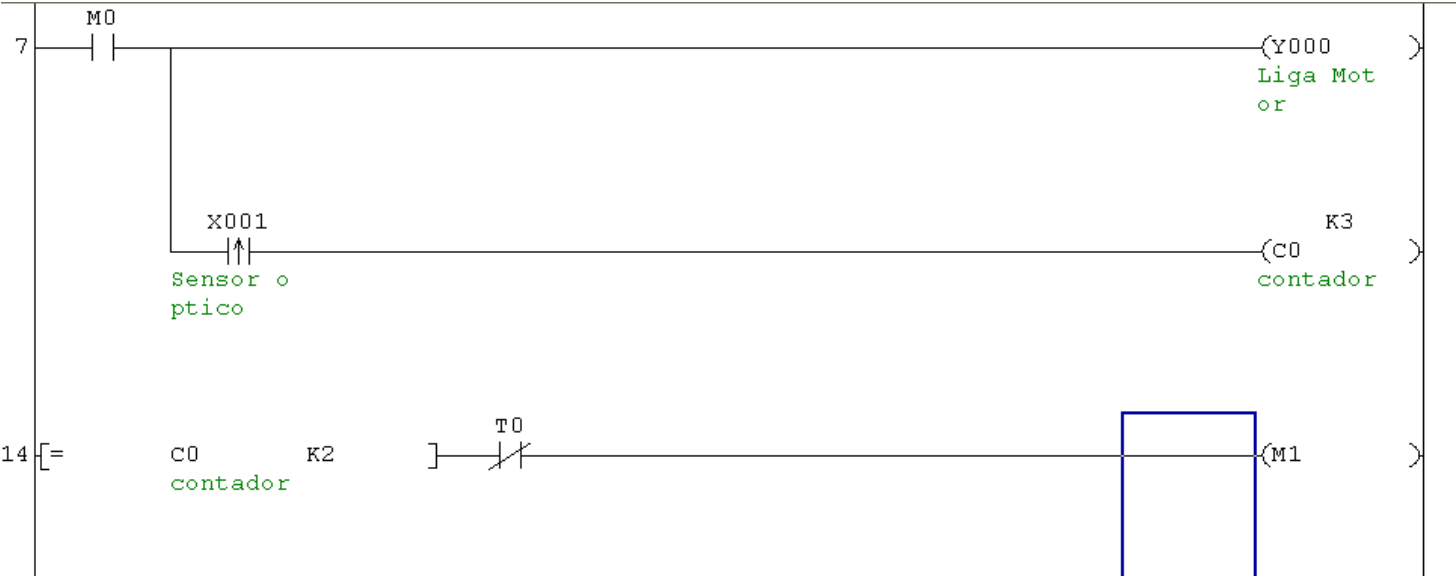



Nessa parte inicial do programa temos um circuito auxiliar que ligar a esteira e habilita todo o sistema.




Nas linhas de programação abaixo temos a saída responsável por ligar a esteira e o sensor que recebe os pulsos que incrementa o contador.



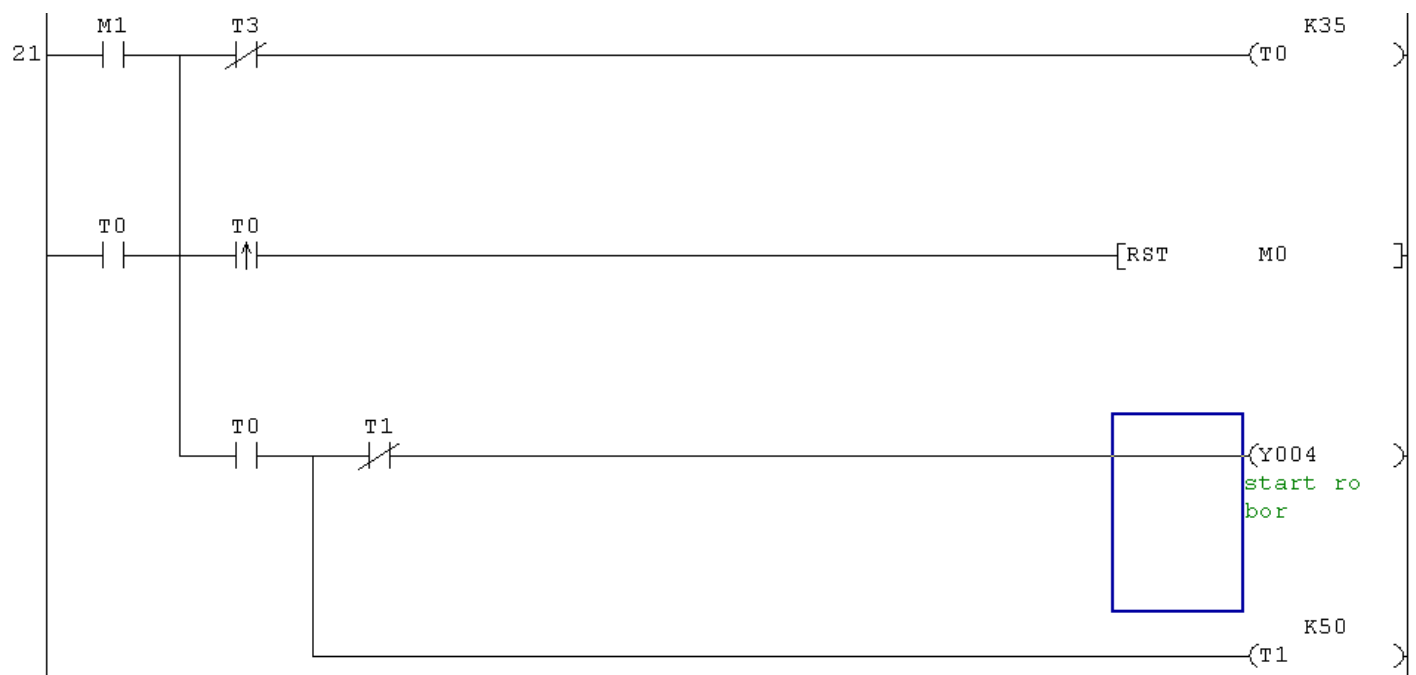Nas linhas de programa abaixo temos o start do movimento do motor a partir de M1 quando C0 for igual a 2.



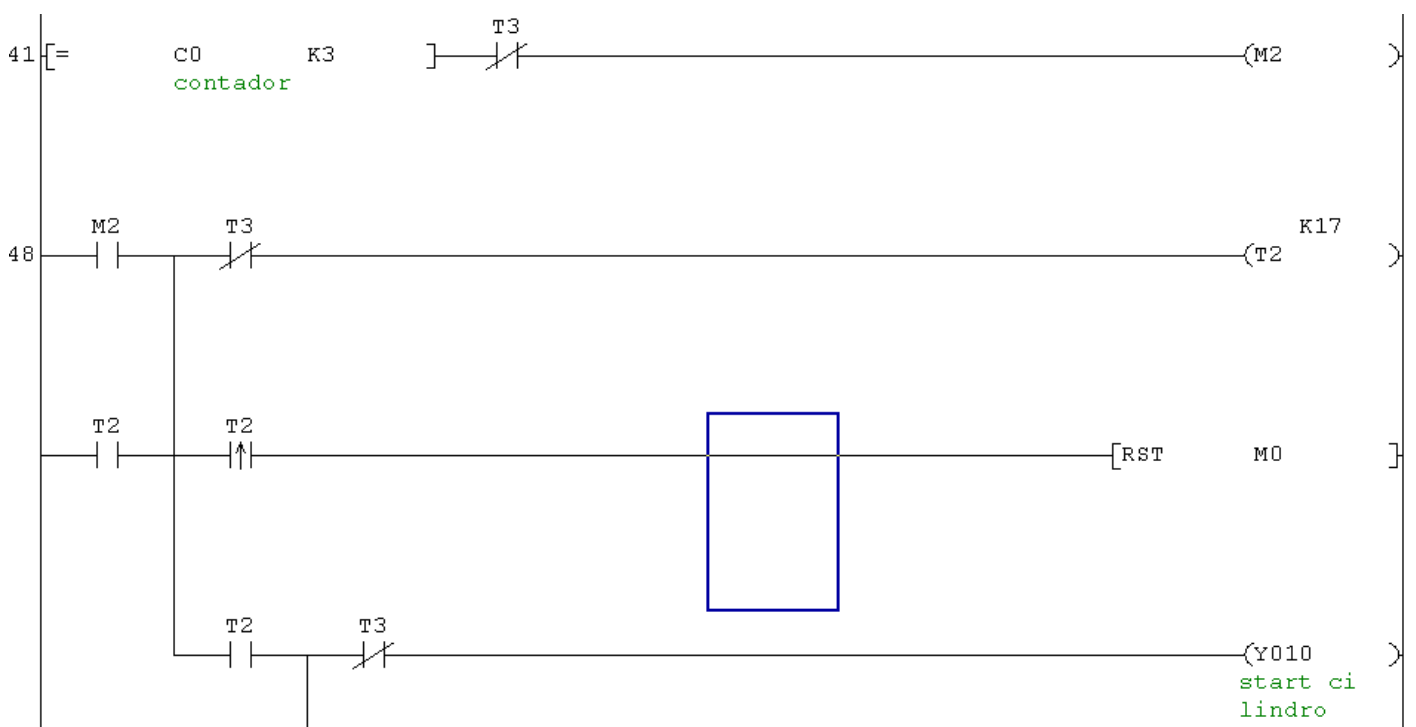Abaixo temos o trecho de programa que aciona o movimento do cilindro através de M2 quando C0 for igual a 3.



Abaixo temos o circuito de reset geral que através de X002 desliga a esteira e zera o contador C0

